



Verilog HDL 硬件描述语言 (4)

状态机设计


上海交通大学微电子学院
蒋剑飞



- ④ 有限状态机 (Finite-state machine) 是一种计算机科学与数学理论的抽象，将一些问题抽象成一组有限状态之间的切换及其控制，是数字逻辑与程序设计的基础之一。有限状态机在数字逻辑、控制、通讯、编译器设计、甚至生物领域都有着广泛的应用。
- ④ 在数字电路中，控制模块的核心往往由状态机来实现。在日常生活中如红绿灯，自动贩卖机就是典型的应用之一。

简单的状态机——计数器

 
```
module two_bit_counter (clk,rst_n);  
  
input clk,rst_n;  
reg [1:0] cnt;  
  
always @(posedge clk or negedge rst_n)  
if(!rst_n)  
  
    cnt<=2'b0;  
  
else  
  
    cnt<=cnt+1'b1;  
  
endmodule
```



组合电路与时序电路分开

```
module two_bit_counter(clk,rst_n);  
input clk,rst_n;  
wire clk,rst_n;  
reg [1:0] cnt,next_state;  
always @(cnt)  
case(cnt)  
    2'b00:next_state=2'b01;  
    2'b01:next_state=2'b10;  
    2'b10:next_state=2'b11;  
    2'b11:next_state=2'b00;  
endcase  
always @(posedge clk or negedge rst_n)  
if(!rst_n)  
    cnt<=2'b0;  
else  
    cnt<=next_state;  
endmodule
```


计数器的电路实现

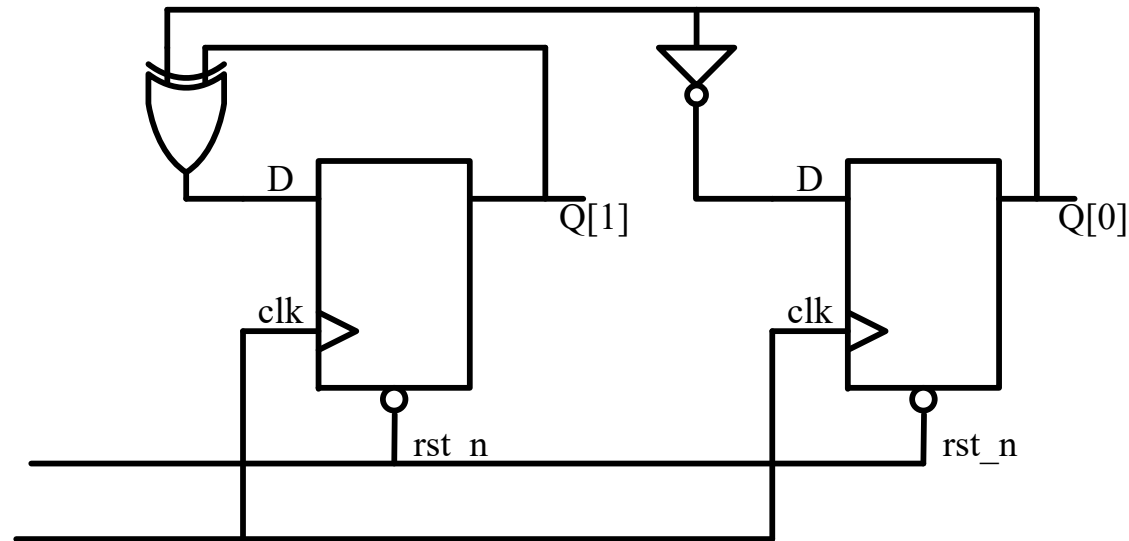

思考：3、4位计数器的
电路实现？？？



复杂状态机

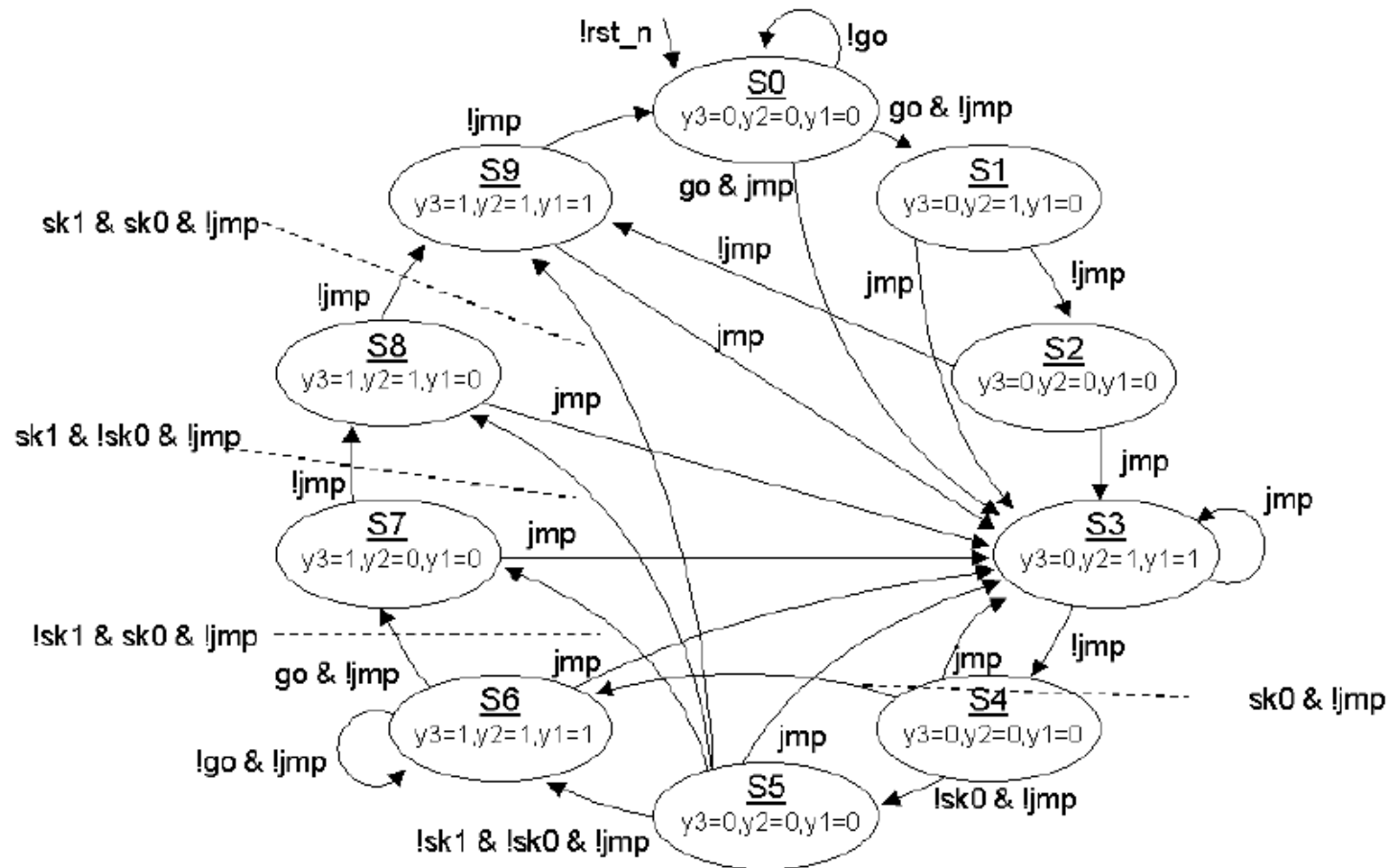


状态机分类

摩尔型 (Moore)

摩尔型状态机的输出只与当前状态有关，与输入无关。

米利型 (Mealy)

米利型状态机的输出不仅与当前状态有关，还与当前输入有关。

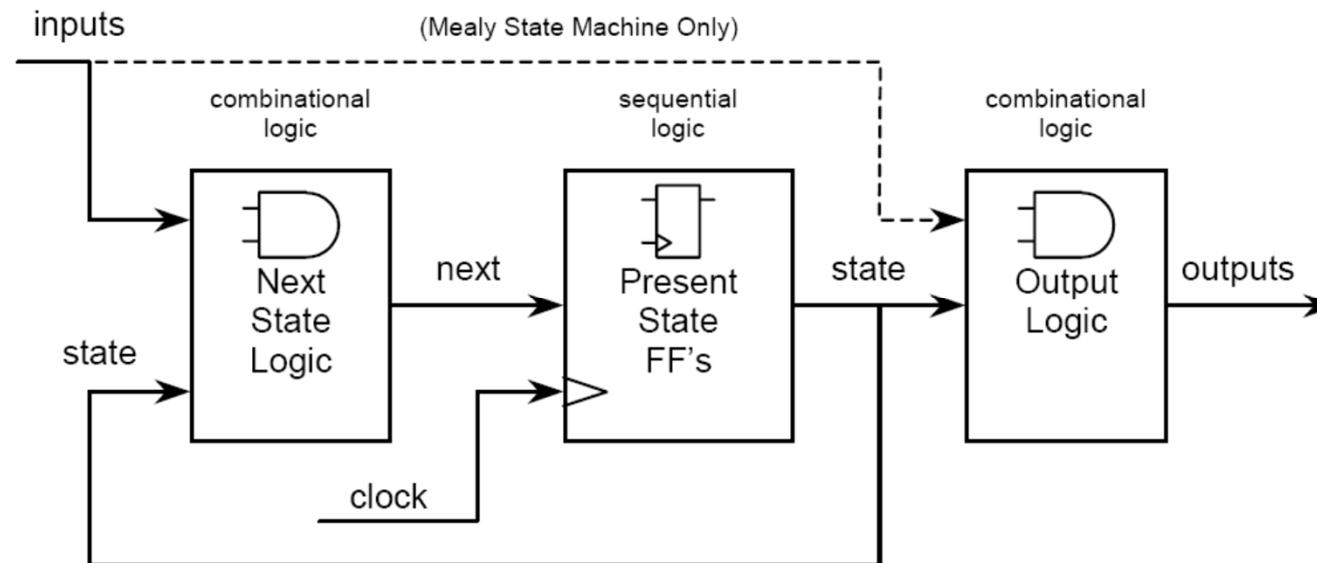

- ④ 确定状态机的基本行为
- ④ 建立状态、输出表
- ④ 优化状态机状态数目 (optional)
- ④ 给状态机编码
- ④ 以状态、输出表为基础建立转换、输出表 (图)
- ④ 求输出表达式
- ④ 完成完整的状态机设计

- 设计一个自动售货机的逻辑控制电路（只剩下听装可乐，每听的价格是3.5元）。它有两个投币口分别为一元投币口和五毛投币口，假设每次只能投入一枚一元或五毛硬币，投入三元五毛硬币后机器自动给出一听可乐，投入四元硬币后，在给出一听可乐的同时找回一枚五毛的硬币。

- 取投币信号为输入逻辑变量，投入一枚一元硬币时用 $A=1$ 表示，未投入时 $A=0$ 。投入一枚五毛硬币用 $B=1$ 表示，未投入时 $B=0$ 。给出可乐和找钱为两个输出变量，分别用 O 和 C 表示，给出可乐时 $O=1$ ，不给时 $O=0$ ，找回一枚五毛硬币时 $C=1$ ，不找时 $C=0$ 。

建立状态与输出表

- 根据上面的功能描述，可用7个状态 $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6$ 表示，未投币前的初始状态为 S_0 ，投入五毛硬币以后为 S_1 ，投入一元硬币后(包括投入一枚一元硬币和投入两枚五毛硬币的情况)为 S_2 。依次类推， S_6 表示共投入3块，这时新投入的若是5毛，同时输出为 $O=1$ ， $C=0$ ，电路返回 S_0 ；如果投入的是一枚一元硬币，则电路也应能返回 S_0 ，同时输出为 $O=1$ ， $C=1$ 。


状态输出表

状态	输入{A,B}/{一元/5毛}			
	{1,0}	{0,1}	{0,0}	{1,1}
S0	next_state=S2 {o,c}={0,0}	next_state=S1 {o,c}={0,0}	next_state=S0 {o,c}={0,0}	×
S1	next_state=S3 {o,c}={0,0}	next_state=S2 {o,c}={0,0}	next_state=S1 {o,c}={0,0}	×
S2	next_state=S4 {o,c}={0,0}	next_state=S3 {o,c}={0,0}	next_state=S2 {o,c}={0,0}	×
S3	next_state=S5 {o,c}={0,0}	next_state=S4 {o,c}={0,0}	next_state=S3 {o,c}={0,0}	×
S4	next_state=S6 {o,c}={0,0}	next_state=S5 {o,c}={0,0}	next_state=S4 {o,c}={0,0}	×
S5	next_state=S0 {o,c}={1,0}	next_state=S6 {o,c}={0,0}	next_state=S5 {o,c}={0,0}	×
S6	next_state=S0 {o,c}={1,1}	next_state=S0 {o,c}={1,0}	next_state=S6 {o,c}={0,0}	×

状态机编码

状态	编码
S0	3' b000
S1	3' b001
S2	3' b010
S3	3' b011
S4	3' b100
S5	3' b101
S6	3' b110

状态转换图

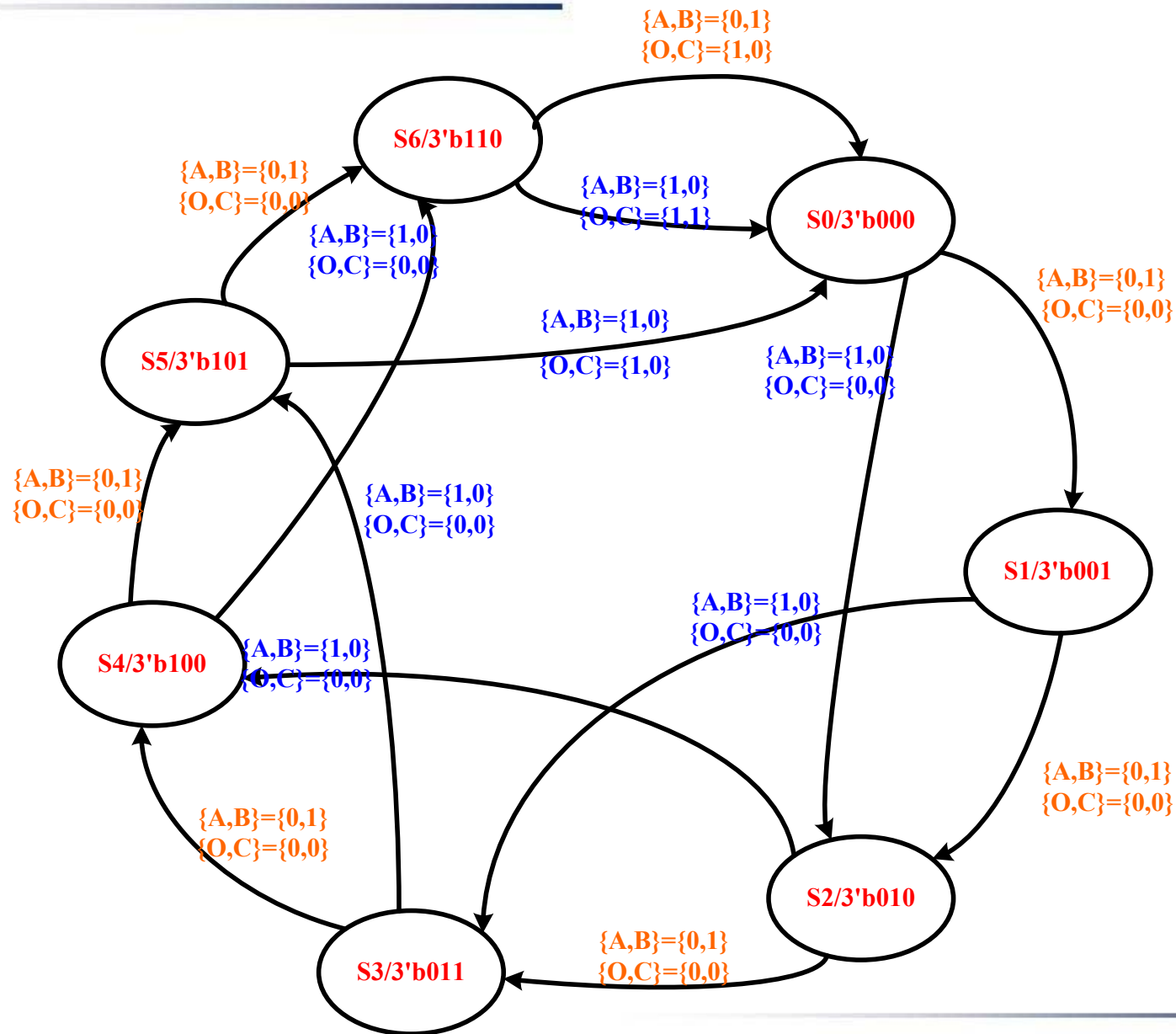

输出可乐 (O)

```
O=(state==S5 || state==S6) && (a==1'b1) ||  
    (state==S6) && (b==1'b1);
```

找零 (C)

```
C= (state==S6) && (a==1'b1);
```

parameter 与 `define

- parameter 和 `define 是 verilog 中用来定义常量的两种方法，常用于定义变量宽度、延时、状态。
- parameter 参数定义的语法：
parameter <list_of_assignment>;
可一次定义多个参数，用逗号隔开。

parameter 举例



在使用文字的地方都可以使用参数, 参数的定义是局部的, 只在当前模块中有效。

```
module test (data_in,data_out);
```

```
parameter size=4'd8;
```

```
wire [size-1:0] datain;
```

```
wire [size-1:0] data_out;
```

```
.....
```

```
endmodule
```

```
module fsm (clk, rst_n);
```

```
.....
```

```
parameter IDLE = 2'd0;
```

```
parameter BUSY = 2'd1;
```

```
parameter WAIT = 2'd2;
```

```
parameter FREE = 2'd3;
```

```
.....
```

```
endmodule
```

parameter 重载 (1)

使用defparam重载parameter

```
module top;  
reg clk;  
reg [0:4] in1;  
reg [0:9] in2;  
wire [0:4] o1;  
wire [0:9] o2;  
vdff m1 (o1, in1, clk);  
vdff m2 (o2, in2, clk);  
endmodule
```

```
module annotate;  
defparam  
    top.m1.size = 5,  
    top.m1.delay = 10,  
    top.m2.size = 10,  
    top.m2.delay = 20;  
endmodule
```

```
module vdff (out, in, clk);  
parameter size = 1, delay = 1;  
input [0:size-1] in;  
input clk;  
output [0:size-1] out;  
reg [0:size-1] out;  
  
always @(posedge clk)  
    # delay out = in;  
  
endmodule
```

parameter重载 (2)

在例化时重载parameter

```
module vdff (out, in, clk);  
  
parameter size = 1, delay = 1;  
  
input [0:size-1] in;  
input clk;  
output [0:size-1] out;  
  
reg [0:size-1] out;  
  
always @(posedge clk)  
# delay out = in;  
  
endmodule
```

```
module m;  
reg clk;  
wire[1:10] out_a, in_a;  
wire[1:5] out_b, in_b;  
  
// create an instance and set parameters  
vdff #(10,15) mod_a(out_a, in_a, clk);  
  
// create an instance leaving default values  
vdff mod_b(out_b, in_b, clk);  
  
endmodule
```

`define

- 编译指导`define提供了一种简单的文本替换的功能
`define <macro_name> <macro_text>
在编译时<macro_text>替换<macro_name>。可提高描述的可读性。

```
`define not_delay #1  
`define and_delay #2  
`define or_delay #1  
module MUX2_1 (out, a, b, sel);  
output out;  
input a, b, sel;  
not `not_delay not1( sel_, sel);  
and `and_delay and1( a1, a, sel_);  
and `and_delay and2( b1, b, sel);  
or `or_delay or1( out, a1, b1);  
endmodule
```

```
`undef text_macro_name
```

`undef编译指导
撤销宏定义

自动贩卖机代码举例(1)

```
module vending_machine(a,b,clk,rst_n,o,c);  
input  a,b,clk,rst_n;  
output o,c;  
wire o,c;  
parameter S0=3'b000;  
parameter S1=3'b001;  
parameter S2=3'b010;  
parameter S3=3'b011;  
parameter S4=3'b100;  
parameter S5=3'b101;  
parameter S6=3'b110;  
reg [2:0]  state,next_state;  
  
always @(posedge clk or negedge rst_n)  
if(!rst_n)  
    state<=3'b0;  
else  
    state<=next_state;  
  
.....
```

自动贩卖机代码举例(2)

```
always @(a or b or state) begin
    case(state)
        3'b000:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
            next_state=S2;
        else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
            next_state=S1;
        else
            next_state=S0;
        3'b001:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
            next_state=S3;
        else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
            next_state=S2;
        else
            next_state=S1;
        3'b010:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
            next_state=S4;
        else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
            next_state=S3;
        else
            next_state=S2;
```

```
3'b011:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
    next_state=S5;
else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
    next_state=S4;
else
    next_state=S3;
3'b100:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
    next_state=S6;
else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
    next_state=S5;
else
    next_state=S4;
3'b101:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
    next_state=S0;
else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
    next_state=S6;
else
    next_state=S5;
3'b110:if ({a,b}=={1'b1,1'b0})
    next_state=S0;
else if({a,b}=={1'b0,1'b1})
    next_state=S0;
else
    next_state=S6;
default:next_state=S0;endcase end
```

自动贩卖机代码举例(3)


```
assign o= ((state==S5 || state==S6) && a==1'b1)  
          || (state==S6 && b==1'b1);
```

```
assign c= state==S6 && a==1'b1;
```


```
endmodule
```

- ④ 稳定性好，稳定性指FSM的输出要无毛刺等异常扰动，且状态机要完备，即使进入异常扰动也能快速恢复到正常状态。
- ④ FSM速度快，满足设计的频率要求。
- ④ FSM面积小，满足设计的面积要求。
- ④ FSM设计要清晰易懂、易维护

组合逻辑的毛刺

 

状态机的结构特点

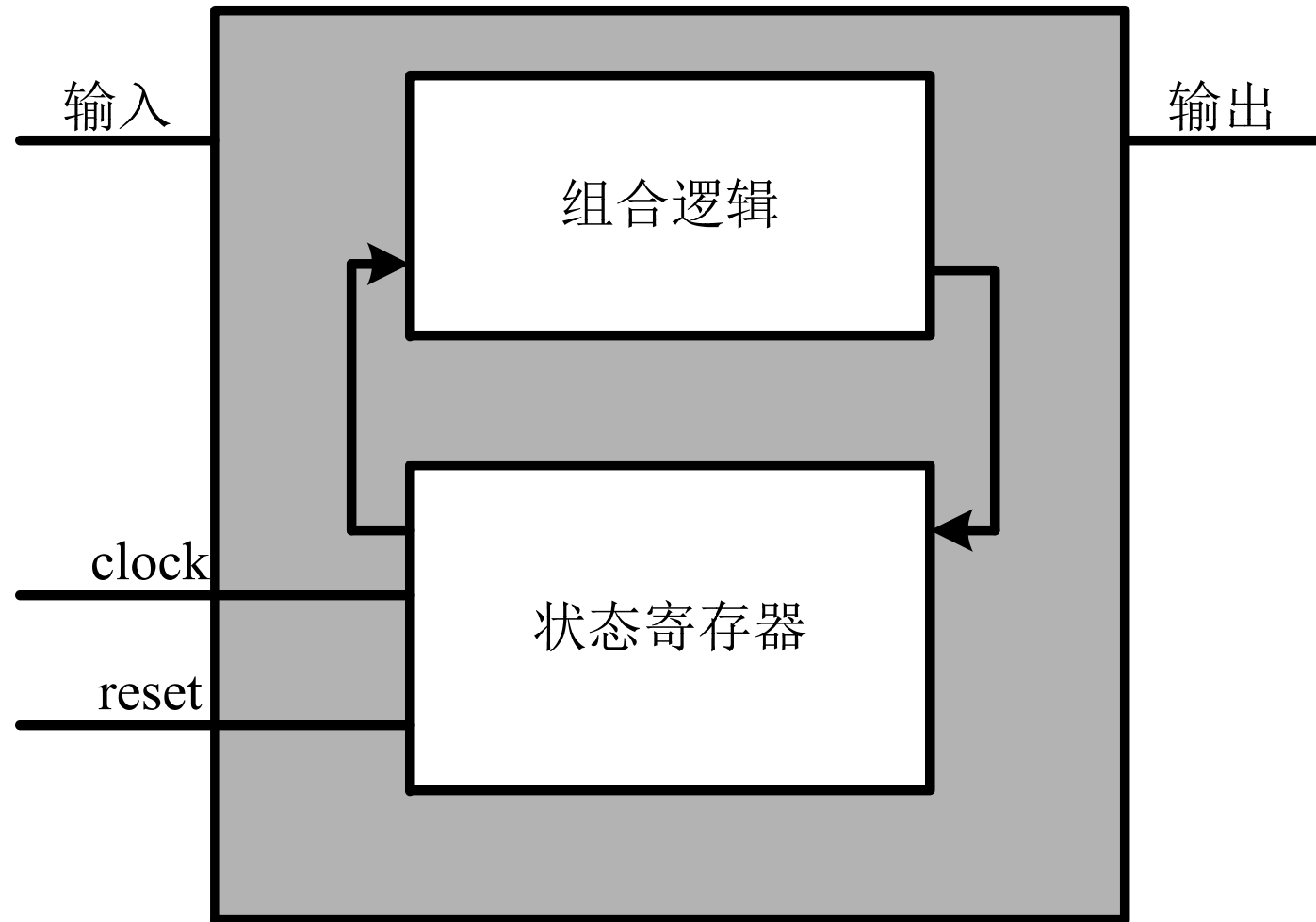


两段式经典状态机设计

```

module fsm(dly, done, req, clk, rst_n);
input dly, done, req, clk, rst_n;
parameter      IDLE  = 2'd0;
parameter      BUSY  = 2'd1;
parameter      WAIT  = 2'd2;
parameter      FREE  = 2'd3;
reg [1:0] current_state,next;
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if (!rst_n) current_state <= IDLE;
else      current_state <= next;
always @(current_state or dly or done or req)
begin
next = 2'bx;
case (current_state)
IDLE : if (req) next = BUSY;
      else next = IDLE;
BUSY: begin
      if (!done) next = BUSY;
      else if ( dly) next = WAIT;
      else next = FREE; end
  
```

```

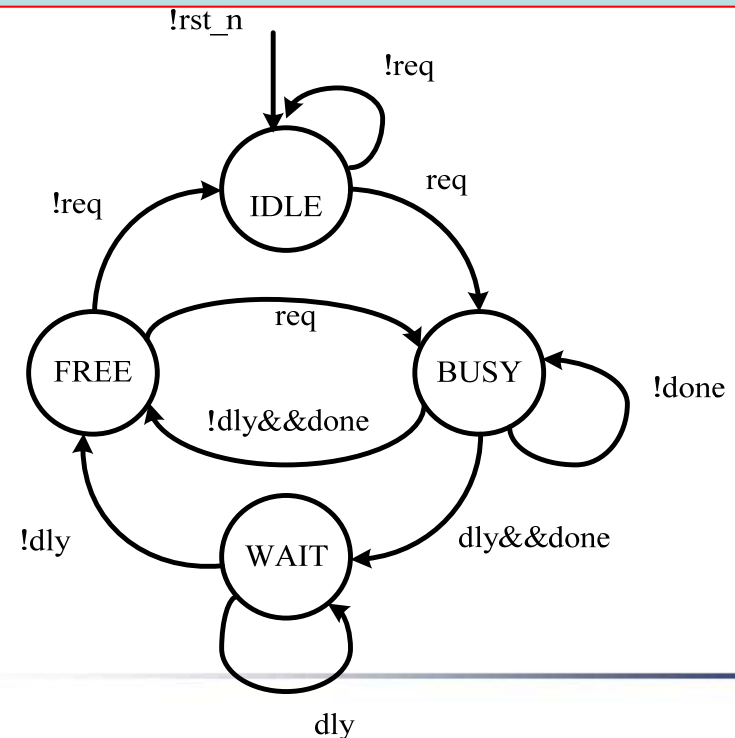WAIT: begin
      if (!dly) next = FREE;
      else next = WAIT;
    end
FREE: if (req) next = BUSY;
      else next = IDLE;
endcase
end
endmodule
  
```



两段式状态机的设计风格

- ④ 用两个always块来描述状态机，一个 always块用来描述新状态的产生（组合逻辑），一个always块用来描述状态迁移（时序逻辑）。
- ④ 使用parameter定义状态。
- ④ 时序逻辑使用非阻塞赋值，组合逻辑使用阻塞赋值。
- ④ 组合逻辑的always块中，敏感列表需要包括当前状态和所有输入。
- ④ 在组合逻辑块的开始，指定next state的缺省值。


next state 的初始值

- 一般来说next state有三种初始值:2' bx、ilde、其他state。
- 当逻辑中没有出现next state分配的时候, 初始值有利于debug。

```
always @(state or dly or done or req) begin
  next = 2'bx;
  case (state)
    IDLE : if (req) next = BUSY;
           else next = IDLE;
    BUSY: if (!done) next = BUSY;
           else if ( dly) next = WAIT;
           else next = FREE;
    WAIT: if (!dly) next = FREE;
           else next = WAIT;
    FREE: if (req) next = BBUSY;
           else next = IDLE;
  endcase end
```

电路的初始态

- 在数字芯片中，一般有一个reset过程，使电路有一个初始值。

 

- 组合逻辑输入主要来自寄存器，还有一些输入是恒0、恒1输入。一般来说，组合逻辑的初始化是没有必要的。



普通二进制编码

$3'b000, 3'b001, 3'b010, 3'b011...$

编码紧凑，节省寄存器资源。状态之间翻转多，影响速度。



独热码 (one-hot)

$3'b001, 3'b010, 3'b100...$

速度快，设计简单，易于维护，消耗寄存器资源多。




格莱码

$3'b000, 3'b001, 3'b011, 3'b010...$

状态之间翻转少，状态的编码分配较困难。

考虑输出的状态设计

状态机的常用输出方式

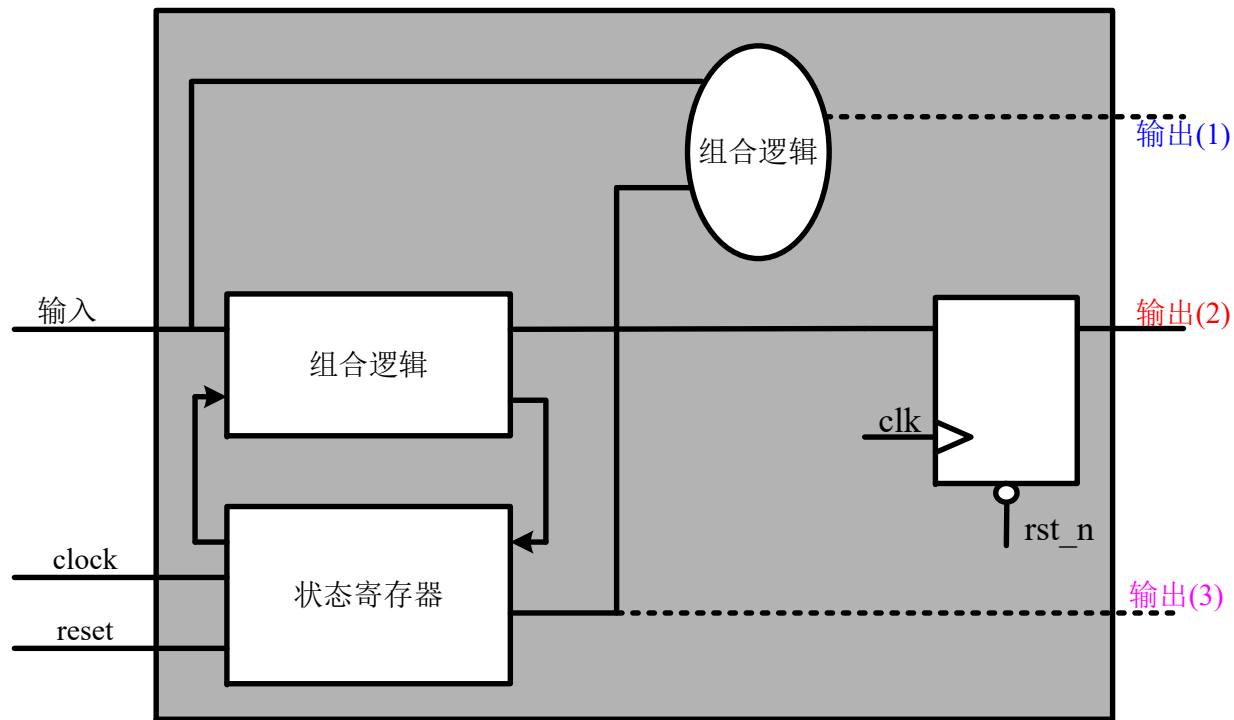


组合逻辑输出	——容易产生毛刺
寄存器输出	——减少毛刺、提高电路速度
利用状态编码输出	——高效

组合逻辑输出(1)

```
module fsm1a (ds, rd, go, ws, clk, rst_n);  
output ds, rd;  
input go, ws, clk, rst_n;  
parameter [1:0] IDLE = 2'b00,  
    READ = 2'b01, DLY = 2'b10, DONE = 2'b11;  
reg [1:0] state, next;  
always @(posedge clk or negedge rst_n)  
if (!rst_n) state <= IDLE;  
else state <= next;  
always @(state or go or ws) begin  
next = 2'bx;  
case (state)  
IDLE: if (go) next = READ;  
      else next = IDLE;  
READ: next = DLY;  
DLY: if (ws) next = READ;  
     else next = DONE;  
DONE: next = IDLE;  
endcase end
```

```
assign rd = (state==READ ||  
state==DLY);  
assign ds = (state==DONE);  
endmodule
```

 

组合逻辑输出 (2)

```
module fsm1a (ds, rd, go, ws, clk,
rst_n);
output ds, rd;
input go, ws;
input clk, rst_n;
parameter [1:0] IDLE = 2'b00,
                READ = 2'b01,
                DLY = 2'b10,
                DONE = 2'b11;
reg [1:0] state, next, ds, rd;


always @(posedge clk or negedge
rst_n)

if (!rst_n) state <= IDLE;
else        state <= next;
```



```
always @(state or go or ws) begin
next = 2'bx; ds = 1'b0; rd = 1'b0;
case (state)
IDLE: if (go) next = READ;
      else next = IDLE;
READ: begin rd = 1'b1;
            next = DLY; end
DLY: begin rd = 1'b1;
          if (ws) next = READ;
          else next = DONE;
        end
DONE: begin ds = 1'b1;
          next = IDLE; end
endcase
end
endmodule
```

寄存器输出
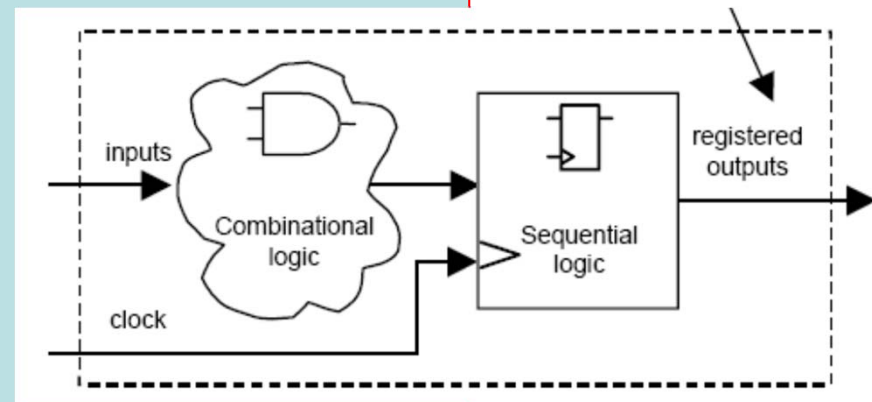
```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if (!rst_n) begin
ds <= 1'b0;
rd <= 1'b0;
end
else begin
ds <= 1'b0;
rd <= 1'b0;
case (state)
IDLE:    if (go) rd <= 1'b1;
READ:    rd <= 1'b1;
DLY:     if (ws) rd <= 1'b1;
          else ds <= 1'b1;
endcase
end
```



利用状态编码输出

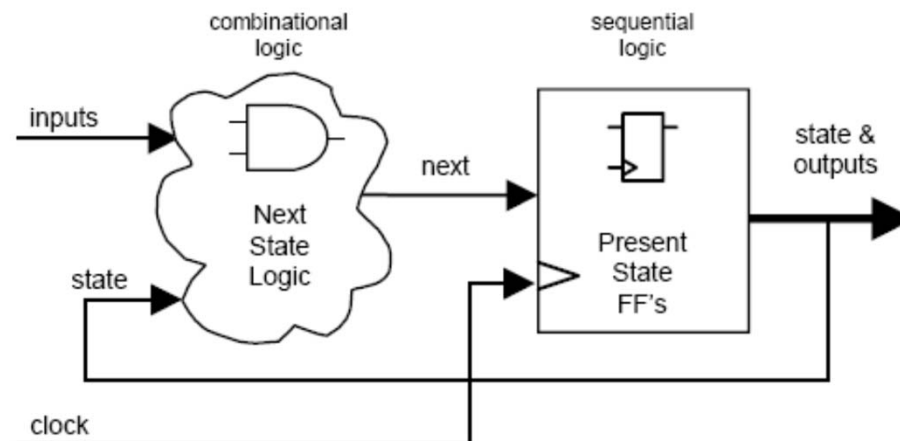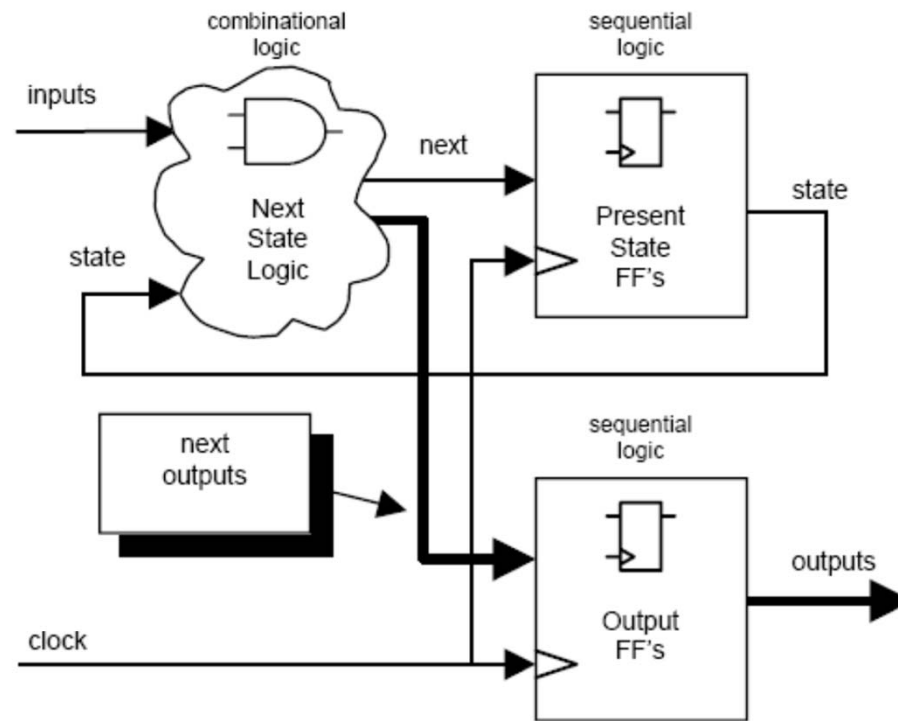


状态图与状态编码分析

State	ds	rd
IDLE	0	0
READ	0	1
DLY	0	1
DONE	1	0

Output columns: ds, rd


State rows: READ, DLY

state 10

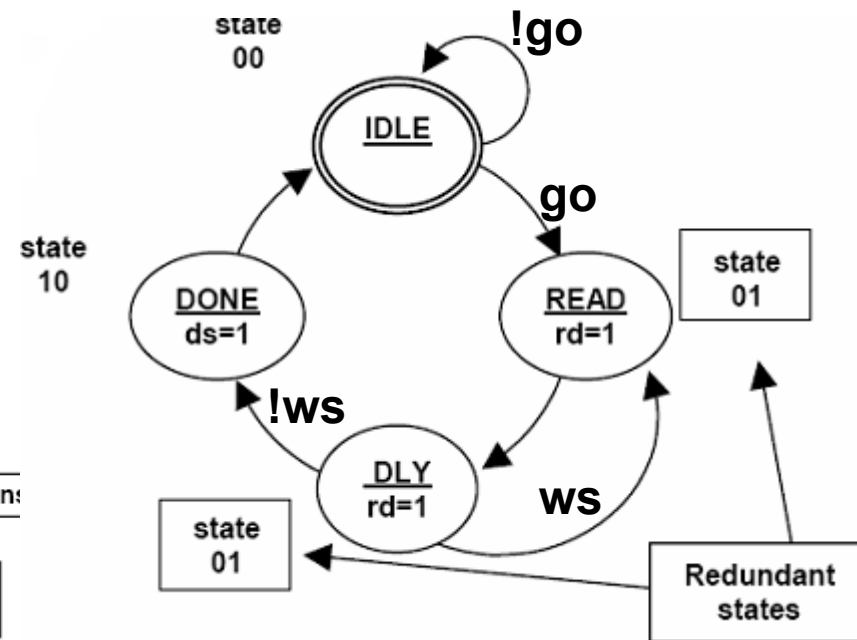

修改状态编码

state	x0	ds	rd
IDLE	0	0	0
READ	0	0	1
DLY	1	0	1
DONE	0	1	0

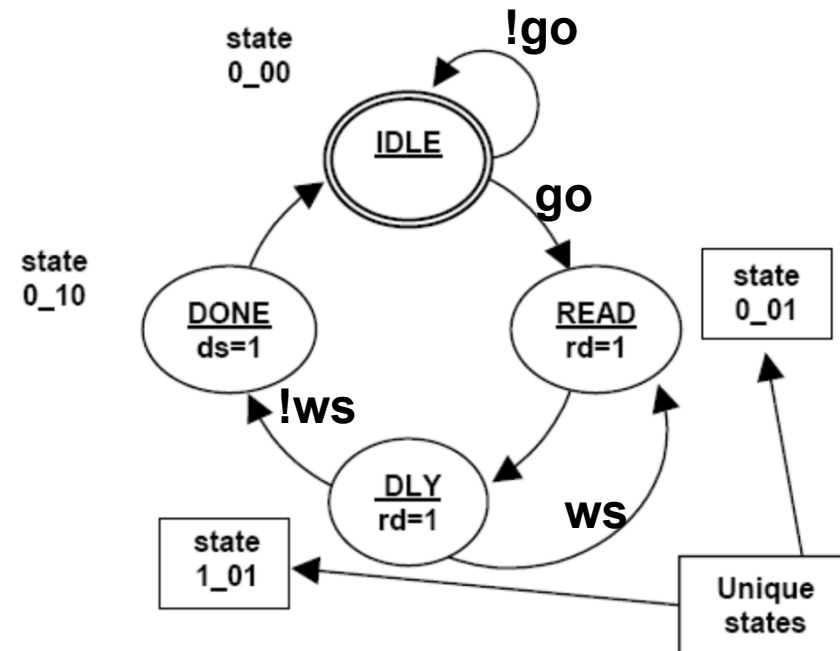

```
module fsm (ds, rd, go, ws, clk, rst_n);  
output ds, rd;  
input go, ws;  
input clk, rst_n;  
parameter [2:0] IDLE  = 3'b0_00,  
                READ  = 3'b0_01,  
                DLY   = 3'b1_01,  
                DONE  = 3'b0_10;  
  
reg [2:0] state, next;  
always @(posedge clk or negedge rst_n)  
if (!rst_n) state <= IDLE;  
else      state <= next;
```

```
always @(state or go or ws) begin  
next = 3'bx;  
case (state)  
IDLE:  if (go) next = READ;  
        else next = IDLE;  
READ:  next = DLY;  
DLY:   if (ws) next = READ;  
        else next = DONE;  
DONE:  next = IDLE;  
endcase  
end  
assign {ds,rd} = state[1:0];  
endmodule
```