



Verilog HDL 硬件描述语言 (3)

时序电路与Testbench设计



上海交通大学微电子学院
蒋剑飞



典型的时序逻辑——DFF




D flip-flop

  


```
reg q;  
always @(posedge clk)  
  
    q<=d;
```

```
reg q;  
always @(posedge clk or negedge rst_n)  
if(!rst_n)  
    q<=1'b0;  
else  
    q<=d;
```

JK flip-flop

 

D latch

 

```
reg q;  
always @(posedge clk)  
if(j&k)  
    q<=!q;  
else if (j&!k)  
    q<=1'b1;  
else if (!j&k)  
    q<=1'b0;  
else  
    q<=q;
```

```
reg q;  
always @(clk or d)  
if(clk)  
    q<=d;  
else  
    q<=q;
```

阻塞赋值与非阻塞过程赋值


- 阻塞性过程赋值在其后所有语句执行前执行，即在下一语句执行前该赋值语句完成执行。
- 非阻塞过程赋值对于目标的赋值是非阻塞的，在某个时间步同步发生。

```
module swap_vals;  
reg a, b, clk;  
initial begin  
a = 0; b = 1; clk = 0;  
end  
always #5 clk = ~clk;  
always @(posedge clk)  
begin  
a <= b; // 非阻塞过程赋值  
b <= a; //  
end  
endmodule
```


```
module swap_vals;  
reg a, b, clk;  
initial begin  
a = 0; b = 1; clk = 0;  
end  
always #5 clk = ~clk;  
always @(posedge clk)  
begin  
a = b; // 阻塞过程赋值  
b = a; //  
end  
endmodule
```

阻塞与非阻塞波形比较

非阻塞

 


阻塞

 

阻塞与非阻塞电路举例


```
module pipeline1(clk,d,q);  
input clk,d;  
output q;  
  
reg q1,q2,q3;  
wire clk,d,q;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
q1=d;  
q2=q1;  
q3=q2;  
end  
assign q=q3;  
endmodule
```

?

 

推荐的写法
 
```
module pipeline1(clk,d,q);  
input clk,d;  
output q;  
  
reg q1,q2,q3;  
wire clk,d,q;  
  
always @(posedge clk)  
begin  
    q1<=d;  
    q2<=q1;  
    q3<=q2;  
end  
assign q=q3;  
endmodule
```



Blocking VS Non-Blocking

```
module pipeline1(clk,d,q);  
input clk,d;  
output q;
```

```
reg q1,q2,q3;  
wire clk,d,q;
```

```
always @(posedge clk)  
begin  
q1=d;  
q2=q1;  
q3=q2;  
end  
assign q=q3;  
endmodule
```

```
module pipeline2(clk,d,q);  
input clk,d;  
output q;
```

```
reg q1,q2,q3;  
wire clk,d,q;
```

```
always @(posedge clk)  
begin  
q3=q2;  
q2=q1;  
q1=d;  
end  
assign q=q3;  
endmodule
```

```
module pipeline2(clk,d,q);  
input clk,d;  
output q;
```


```
reg q1,q2,q3;  
wire clk,d,q;
```

```
always @(posedge clk)  
begin  
q1<=d;  
q2<=q1;  
q3<=q2;  
end  
assign q=q3;  
endmodule
```

Pipeline1 VS pipeline2 VS pipeline3

- ❶ 不要在一个always块中同时使用阻塞和非阻塞。
- ❷ 建模时序逻辑时使用非阻塞赋值。
- ❸ 使用always块描述组合逻辑，使用阻塞赋值。
- ❹ 不能在不同的always块中多次赋值一个信号。


结构化设计

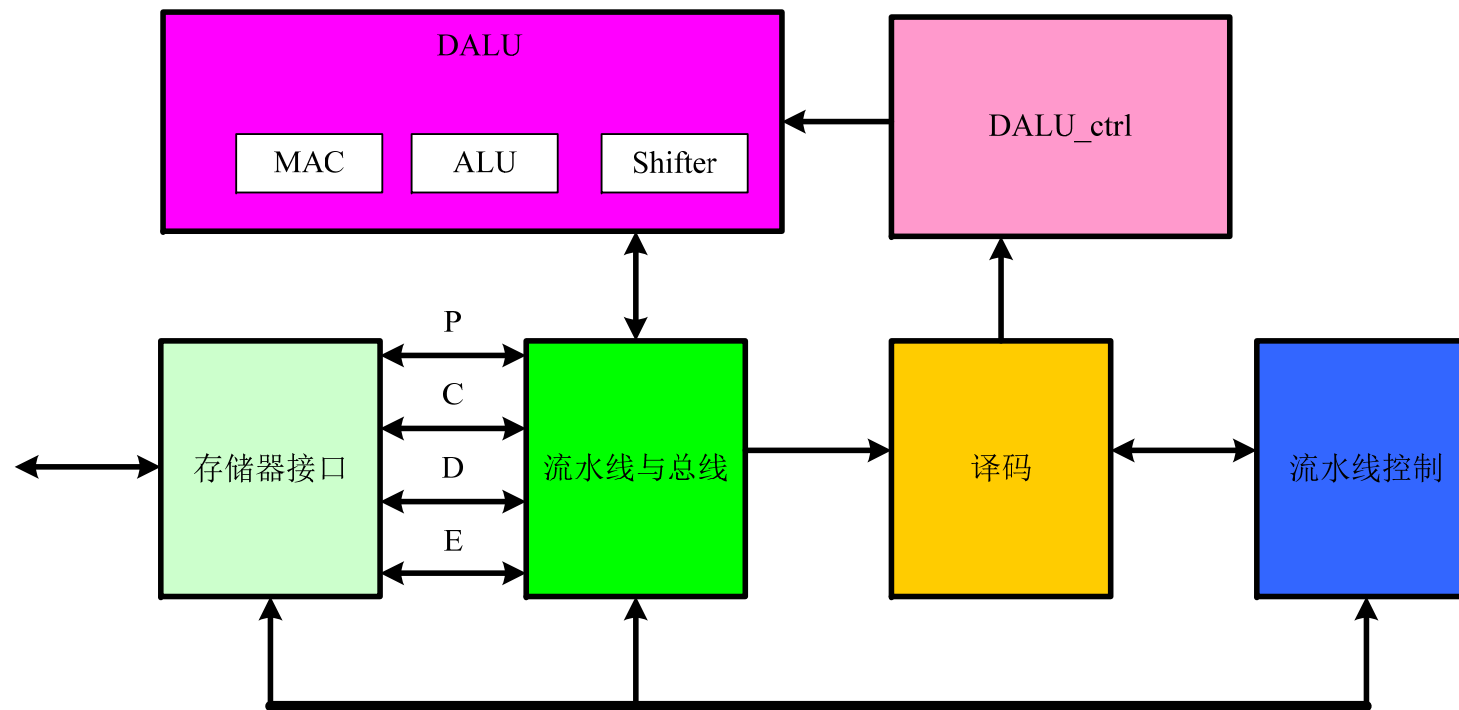


结构化设计举例



模块的例化

 

```
module full_adder (a,b,cin,sum,cout);  
  
  input a,b,cin;  
  output sum,cout;  
  
  wire a,b,cin,sum,cout;  
  
  assign sum=a^b^cin;  
  assign cout=(a&cin) | (b&cin) | (a&b);  
  
endmodule
```

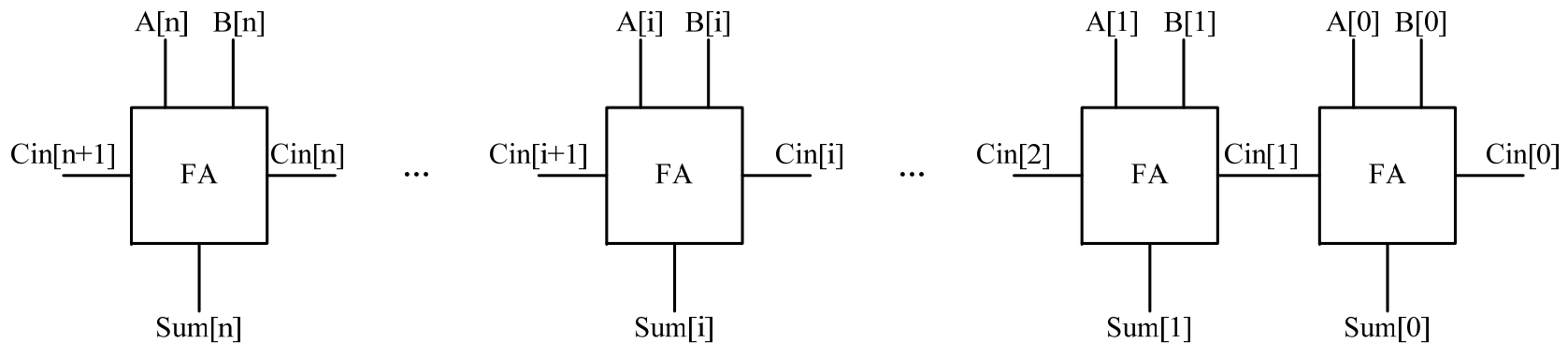

- 例化过程是一个模块在另一个模块的引用过程，通过例化建立层次结构的描述方式。

```
//模块名      例化名 (端口连接)
full_adder fa0(a[0],b[0],c0,sum[0],cin[1]);//位置关联

full_adder fa0( .a(a[0])
                ,.b(b[0])
                ,.cin(c0)
                ,.sum(sum[0])
                ,.cout(cin[1]));           //名称关联
```

同一个模块可以有多个不同的例化单元，它们之间通过例化名区分。

端口连接可以通过位置关联和名称关联来实现。

例化过程中应当注意端口的定义与连接

输入端口 (input)

---输入端口的类型不能是reg类型。

```
reg d1,d2,d3,d4,d5;  
full_adder fa1(  .a(d1)  
                ,.b(d2)  
                ,.cin(d3)  
                ,.sum(d4)  
                ,.cout(d5));
```

左边连接正
确与否???

输出端口 (output)

---输出端口可以是reg类型或wire类型

输入输出端口 (inout)

---输入输出端口不能是reg类型

内部端口与模块端口

```
module full_adder (a,b,cin,sum,cout);
```

模块端口，用于外部连接

```
input a,b,cin;  
output sum,cout;
```

```
wire a,b,cin,sum,cout;
```

内部端口，指定类型，
宽度等

```
assign sum=a^b^cin;  
assign cout=(a&cin) | (b&cin) | (a&b);
```


```
endmodule
```

结构化设计举例

```
`include "full_adder.v"
module adder_4(a,b,c0,sum,carry);
input [3:0]  a,b;
input      c0;
output     carry;
output [3:0] sum;
wire[3:0]   a,b,sum;
wire[3:1]   cin;
wire       c0,carry;
full_adder fa0(a[0],b[0],c0,sum[0],cin[1]);
full_adder fa1(a[1],b[1],cin[1],sum[1],cin[2]);
full_adder fa2(a[2],b[2],cin[2],sum[2],cin[3]);
full_adder fa3(a[3],b[3],cin[3],sum[3],carry);
//full_adder fa0(.a(a[0]),.b(b[0]),.cin(c0),.sum(sum[0]),.cout(cin[1]));
//full_adder fa1(.a(a[1]),.b(b[1]),.cin(cin[1]),.sum(sum[1]),.cout(cin[2]));
//full_adder fa2(.a(a[2]),.b(b[2]),.cin(cin[2]),.sum(sum[2]),.cout(cin[3]));
//full_adder fa3(.a(a[3]),.b(b[3]),.cin(cin[3]),.sum(sum[3]),.cout(carry));
endmodule
```


- ④ 尽量使用名字关联
- ④ 注意端口位宽的一致性
- ④ 检查端口连接规则
- ④ 不要出现没有连接的端口
- ④ 一般不需要显式声明模块端口

Testbench设计

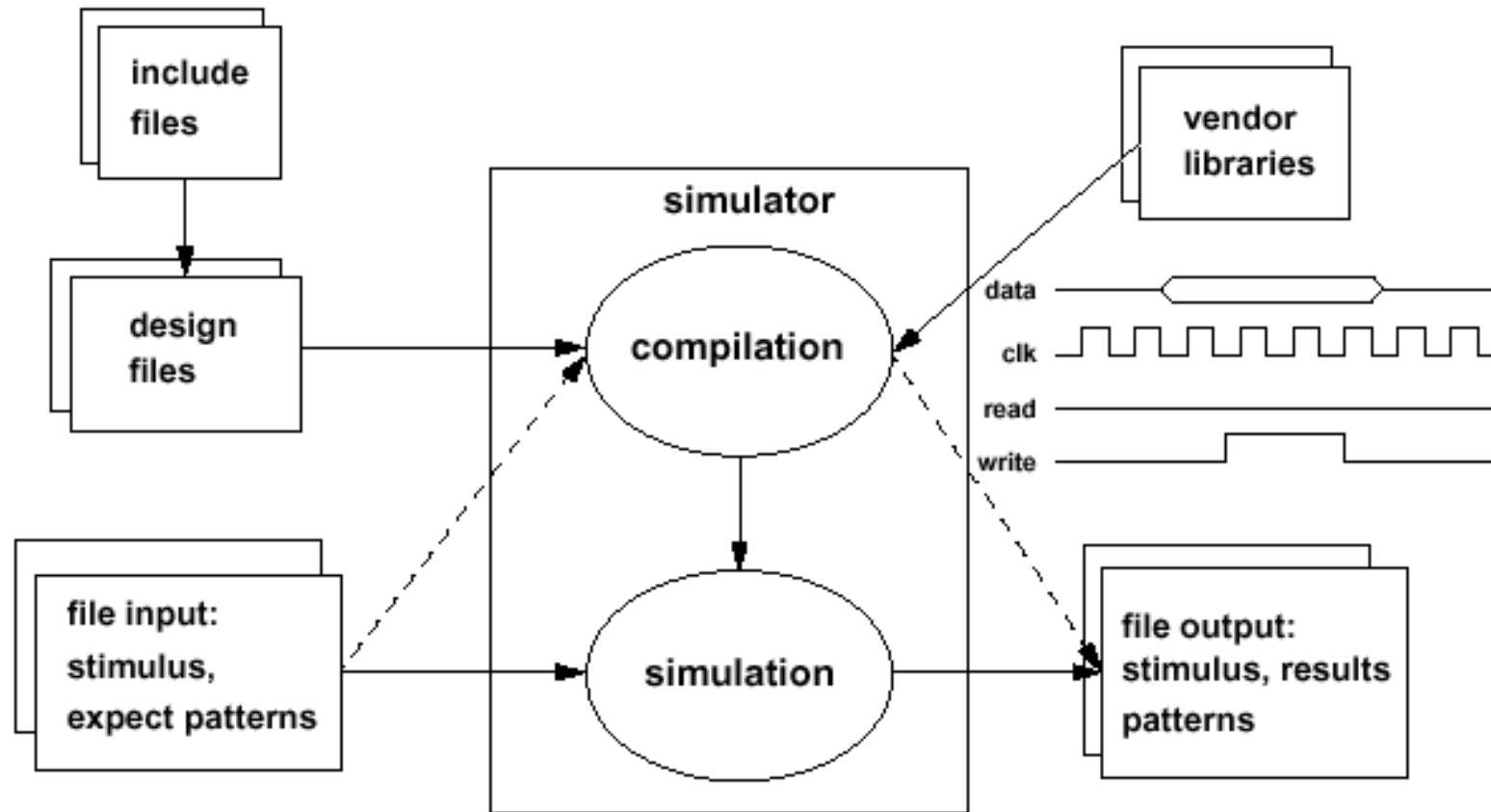

虚线表示编译时检测输入文件是否存在及可读并允许生成输出文件。

Testbench 组织

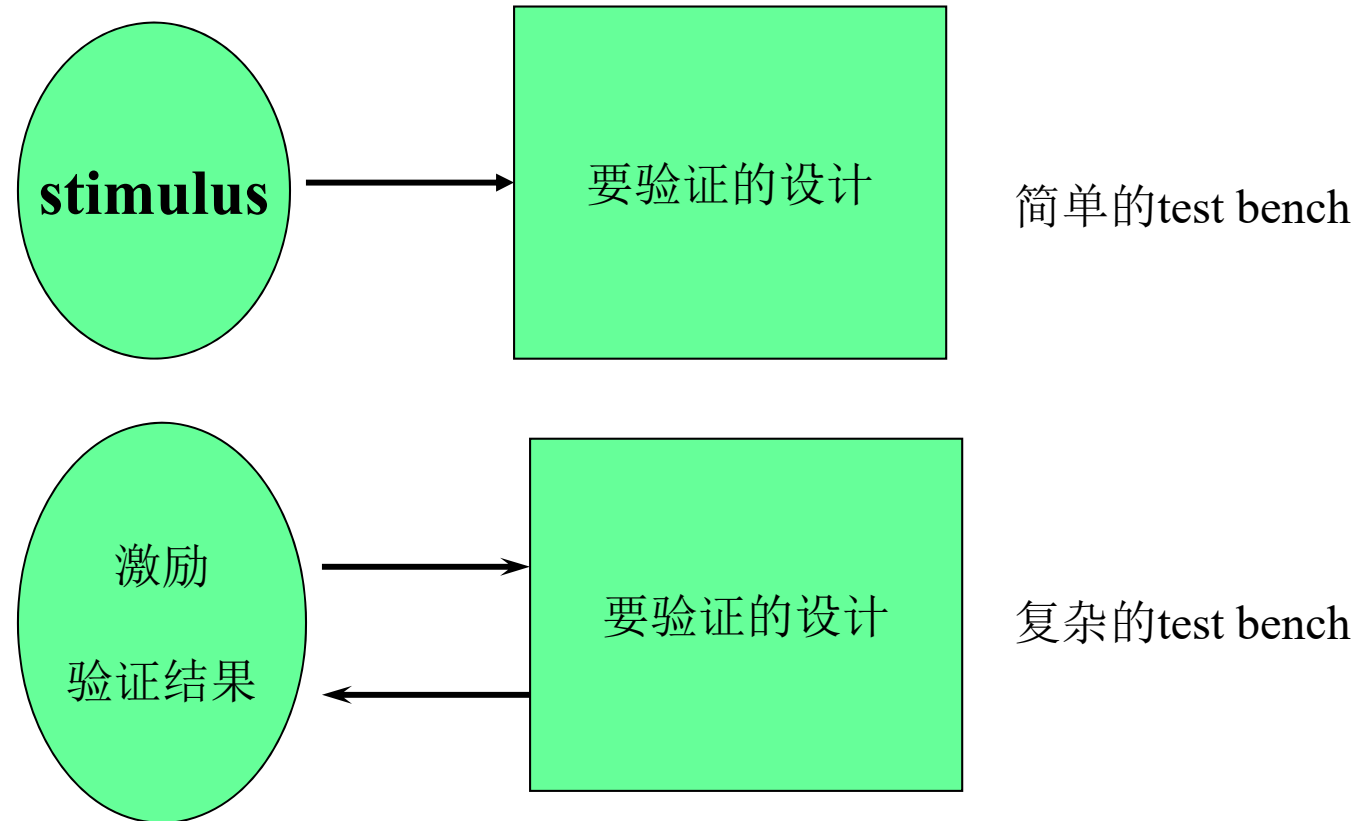

- 简单的test bench向要验证的设计提供向量，人工验证输出。
- 复杂的test bench是自检测的，其结果自动验证。

简单Testbench设计

```
`timescale 1ns/10ps           //编译指导, 规定时间单位与精度
`include "full_addder.v"       //编译指导, 包含所需文件
module testbench ();          //testbench
wire sum_out;
reg a_input, b_input, cin;    //信号定义
full_addder fa1(              //模块例化
    .a(a_input)
    ,.b(b_input)
    ,.cin(cin)
    ,.sum(sum_out)
    ,.cout(cout));

initial fork                  //激励产生
    a_input=0;b_input=0;cin=0;
#10 a_input=0;b_input=0;cin=1;
#15 a_input=1;b_input=1;cin=0;
#25 $finish;                  //结束仿真
join
endmodule
```

- 编译指导以（```）开头，指导仿真编译器进行一些特定的操作，编译指导被设置后一直有效，直到被替换或者撤销。

``celldefine`
``default_nettype`
``define`
``else`
``endcelldefine`
``endif`
``ifdef`
``include`
``nounconnected_drive`
``resetall`
``timescale`
``unconnected_drive`
``undef`

``timescale` 说明时间单位及精度
格式：

``timescale <time_unit> /<time_precision>`

如： ``timescale 1 ns / 100 ps`

`time_unit`: 时间单位

`time_precision`: 时间精度

``timescale` 必须在模块之前出现

模块实例化(module instantiation)

- 模块实例化时实例必须有一个名字。
- 使用位置映射时，端口次序与模块的说明相同。
- 使用名称映射时，端口次序与位置无关
- 没有连接的输入端口初始化值为x。

```
module comp (o1, o2, i1, i2);  
    output o1, o2;  
    input i1, i2;  
    ...  
endmodule
```

没有连接时通常会产生警告


```
module test;  
    comp c1 (Q, R, J, K); // Positional mapping  
    comp c2 (.i2(K), .o1(Q), .o2(R), .i1(J)); // Named mapping  
    comp c3 (Q, , J, K); // One port left unconnected  
    comp c4 (.i1(J), .o1(Q)); // Named, two unconnected ports  
endmodule
```

名称映射的语法:

.内部信号 (外部信号)


- 产生激励并加到设计有很多 种方法。一些常用的方法有:
 - 从一个initial块中施加线激励
 - 从一个循环或always块施加激励
 - 从一个向量或存储器施加激励

延时的来源

 

考虑时延的数据流模型。
 
```
`timescale 1ns/10ps
module nand4(a,b,c,d,y);
input a,b,c,d;
output y;
wire a,b,c,d;
assign #2 y=!(a&b&c&d);
endmodule
```



fork...join

fork...join块在测试文件中很常用。他们的并行特性使用户可以说明绝对时间，并且可以并行的执行复杂的过程结构，如循环或任务

```
module inline_tb;
  reg [7: 0] data_bus;
  // instance of DUT
  initial fork
    data_bus = 8'b00;
    #10 data_bus = 8'h45;
    #20 repeat (10) #10 data_bus = data_bus + 1;
    #25 repeat (5) #20 data_bus = data_bus << 1;
    #140 data_bus = 8'h0f;
  join
endmodule
```

上面的两个**repeat**循环从不同时间开始，并行执行。象这样的特殊的激励集在单个的**begin...end**块中将很难实现。

Time	data_bus
0	8'b0000_0000
10	8'b0100_0101
30	8'b0100_0110
40	8'b0100_0111
45	8'b1000_1110
50	8'b1000_1111
60	8'b1001_0000
65	8'b0010_0000
70	8'b0010_0001
80	8'b0010_0010
85	8'b0100_0100
90	8'b0100_0101
100	8'b0100_0110
105	8'b1000_1100
110	8'b1000_1101
120	8'b1000_1110
125	8'b0001_1100
140	8'b0000_1111

线性激励

线性激励有以下特性：

- ✓ 只有变量的值改变时才列出
- ✓ 易于定义复杂的时序关系
- ✓ 对一个复杂的测试，测试基准 (test bench) 代码可能非常大

```
module inline_tb ();  
    reg [7: 0] data_bus, addr;  
    wire [7: 0] results;  
    DUT u1 (results, data_bus,  
addr);  
    initial  
        fork  
            data_bus = 8'h00;  
            addr = 8'h3f;  
            #10 data_bus = 8'h45;  
            #15 addr = 8'hf0;  
            #40 data_bus = 8'h0f;  
            #60 $finish;  
        join  
    endmodule
```

循环激励

从循环产生激励有以下特性：

- ✓在每一次循环
 修改同一组激励变量
- ✓时序关系规则
- ✓代码紧凑

```
module loop_tb;  
    reg clk;  
    reg [7:0] stimulus;  
    wire [7:0] results;  
    integer i;  
    DUT u1 (results, stimulus);  
    always begin  
        #5 clk = 1; #5 clk = 0;  
    end  
    initial begin  
        for (i = 0; i < 256; i = i + 1)  
            @( negedge clk) stimulus = i;  
            #20 $finish;  
    end  
endmodule
```

存储器激励

从存储器产生激励有以下特性:

- ✓ 在每次反复中, 修改同一组激励变量
- ✓ 激励向量可以直接从文件中读取

```
module array_tb;
    reg [7: 0] data_bus, stim_array[ 0: 15]; //
    数组
    integer i;
    DUT u1 (results, stimulus);
    initial begin
        // 从数组读入数据
        #20 stimulus = stim_array[0];
        #30 stimulus = stim_array[15]; // 线激励
        #20 stimulus = stim_array[1];
        for (i = 14; i > 1; i = i - 1) // 循环
            #50 stimulus = stim_array[i] ;
        #30 $finish;
    end
endmodule
```

有启动初始值的对称时钟

```
reg clk;  
initial begin  
    clk = 0;  
forever #( period/2) clk = !clk;  
end
```

```
reg clk  
always #( period/2) clk=~clk;  
initial  
begin  
    clk = 0;  
end
```

产生的波形（假定period为20）



- ❶ Verilog提供了内置的系统任务与函数
 - 显示任务 (\$display, \$monitor)
 - 文件输入输出
 - 时间函数(\$time,返回当前的系统仿真时间)
 - 其他验证与分析高级任务

显示信号值 — \$display

- \$display输出参数列表中信号的当前值到标准输出设备，并且带有行结束符。

语法: \$display (format_specifiers, argument_list)

```
$display ("%b,%d",signal1,signal2);  
$display ("%h,%o", signal3,signal4);
```

格式符

%h	%o	%d	%b	%c	%s	%v	%m	%t
hex	octal	decimal	binary	ASCII	string	strength	module	time

转义符

\t	\n	\\	\"	\< 1-3 digit octal number>	%0d
tab	换行	反斜杠	双引号	上述的ASCII表示	无前导0的十进制数

监视信号任务—\$monitor

- ④ \$monitor持续监视参数列表中的变量，\$display任务在返回值之后就结束。
- ④ 在一个时间片中，参数表中任何信号发生变化，\$monitor将显示参数表的信号值。
- ④ 后面的\$monitor将覆盖前面的\$monitor。
- ④ 可以用系统任务\$monitoron和\$monitroff控制持续监视。
- ④ \$monitor支持多种基数。与\$display任务一样缺省为十进制。

\$monitor 举例

```
module monitor;  
  reg a,b,c;  
  initial  
  begin  
    #0  a=1;b=0;c=1;  
    #10 a=0;b=0;c=1;  
        a=1;b=0;c=0;  
        a=1;b=1;c=1;  
    #10 a=1;b=0;c=1;  
    #10 a=1;b=0;c=1;  
    #10 a=1;b=1;c=1;  
  end  
  initial begin  
    $monitor ("%t,%b,%b,%b",$time,a,b,c);  
  end  
endmodule
```

下面是模块仿真的输出:

输出:

0 1 0 1

10 1 1 1

20 1 0 1

40 1 1 1

\$display 举例

```
module display ();  
  reg a,b,c;  
  initial  
  begin  
    #0 a=1;b=0;c=1;  
    $display ("%t,%b,%b,%b",$time,a,b,c);  
    #10 a=0;b=0;c=1;  
    a=1;b=0;c=0;  
    a=1;b=1;c=1;  
    $display ("%t,%b,%b,%b",$time,a,b,c);  
    #10 a=1;b=0;c=1;  
    #10 a=1;b=0;c=1;  
    #10 a=1;b=1;c=1;  
    $display ("%t,%b,%b,%b",$time,a,b,c);  
  end  
  
endmodule
```

下面是模块仿真的输出:

输出:

0 1 0 1

10 1 1 1

40 1 1 1

结束仿真与记录波形

```
initial  
begin  
$dumpfile("file_name.vcd"); //生成文件  
$dumpvas(0);                //记录信号  
#time_delay $finish;         //结束仿真  
end
```

在**modelsim**中**\$finish** 会关闭软件，**window**环境中谨慎使用

完整的testbench

```
`timescale 1ns/10ps
`include "C:/Modeltech_6.3c/examples/full_adder.v"
module testbench ();
wire sum_out;
reg a_input, b_input, cin;
full_adder fa1( .a(a_input)
                ,.b(b_input)
                ,.cin(cin)
                ,.sum(sum_out)
                ,.cout(cout));

initial fork
    begin a_input=0;b_input=0;cin=0; end
#10 begin a_input=0;b_input=0;cin=1; end
#15 begin a_input=1;b_input=1;cin=0; end
join
initial begin
$monitor("%b,%b,%b,%b,%b",a_input,b_input,cin,sum_out,cout);
#30 $finish;
end
endmodule
```

- ④ HDL仿真器模拟硬件电路的行为，对于HDL描述的硬件电路在软件上进行仿真调试。
- ④ 桌面仿真软件
 - Modelsim (mentor graphic)
 - Questasim(mentor graphic)
- ④ 企业级的仿真软件
 - NC-verilog(cadence)
 - VCS(synopsys)

- ① 仿真器分两步实现仿真功能。
- ② 第一步为编译阶段，生成一个宿主机可执行的仿真程序。
- ③ 第二个阶段为执行阶段，运行可执行仿真程序即可产生波形文件或者输出信息。

Verilog的执行顺序

- ④ 由于verilog是一种并行语言，因此需要确定哪一些执行顺序是确定的，哪些执行顺序是不确定的。
- ④ 确定的调度顺序
 - 在begin...end定义的范围内，只要这个begin...end块被执行，必定以顺序的方式执行
- ④ 不确定的调度顺序
 - 多个事件有效时，它们的执行顺序是不定的。
 - Verilog语言是并行语言，允许多个同时发生的动作，但执行这些操作时要求进行序列化，因为计算机与其程序可能是不并行的。
 - 虽然每个仿真器对于相同的电路和输入、输出给出相同的结果，但不同的仿真器版本或者不同的仿真器之间可能是不同。

example

```
module test();  
initial  
fork begin  
$display("ev state is observed at block1");  
end  
begin  
$display("ev state is observed at block2");  
end  
begin  
$display("ev state is observed at block3");  
end  
begin  
$display("ev state is observed at block4");  
end  
join  
endmodule
```

```
VSIM 14> run  
# ev state is observed at block1  
# ev state is observed at block2  
# ev state is observed at block3  
# ev state is observed at block4
```

Thank you!